

CURSO:	Engenharia Eletrônica		
DISCIPLINA:	FGA0071 - PRÁTICA DE ELETRÔNICA DIGITAL 1	SEMESTRE/ANO:	02/2023
PROFESSOR:	Marcelino Monteiro de Andrade		
MATRÍCULA:			

1 Objetivo

2 Materials

1. Somente portas lógicas (NAND, AND, OR etc.).
2. Duas chaves para entrada de dados.
3. Uma chave para entrada seletora.
4. Um LED com resistor apropriado na saída.

3 Avaliação

4 Projeto

Tabela da Verdade, Mapa de Karnaugh, Equação Lógica e Esquemático do Circuito